

# **Współczesne systemy wbudowane**

Sprawozdanie z projektu

Paweł Bielecki  
01.01.2024

# Algorytm

Dos sterowania sygnałem LED został wykorzystany sygnał o regulowanym wypełnieniu. Zazwyczaj takie sterowniki LED są sterowane przy pomocy sygnału PWM. W trakcie jednego cyklu PWM, sygnał jest na początku włączony, a po pewnym momencie przez resztę cyklu wyłączony. Jest to nieefektywne, gdyż zegar służy jedynie do oddzielenia momentu zmiany sygnału mimo iż musi liczyć cały czas. W tym celu opracowano algorytm, który w każdym cyklu zegarowym określa stan sygnału z możliwie jak najczęstszymi zmianami wartości. Zwiększenie częstotliwości zmian ma na zminimalizowanie efektu migotania led. Porównanie sygnałów PWM i opracowanego dla wypełnienia z rozdzielczością czterech bitów, przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1: Porównanie generowania sygnałów

Wartość	PWM	Poprawiony generator
0	0000000000000000	0000000000000000
1	1000000000000000	0000000100000000
2	1100000000000000	0001000000010000
3	1110000000000000	0001000100010000
4	1111000000000000	0100010001000100
5	1111100000000000	0100010101000100
6	1111110000000000	0101010001010100
7	1111111000000000	0101010101010100
8	1111111100000000	1010101010101010
9	1111111110000000	1010101110101010
10	1111111111000000	1011101010111010
11	1111111111100000	1011101110111010
12	1111111111110000	1110111011101110
13	1111111111111000	1110111111101110
14	1111111111111100	1111111011111110
15	1111111111111111	1111111111111111

Algorytm do generowania używa prawdopodobieństwa przełączenia się zera na jedynekę w binarnym zapisie pozycyjnym licznika. Prawdopodobieństwa przedstawiono w Tabeli 2. Bit najmłodszy zmienia się co drugą inkrementację, a każdy kolejny dwa razy rzadziej. Dodatkowo prawdopodobieństwa te są całkowicie rozdzielne. Bit  $n$ -ty zmieni się na jedynekę, w momencie gdy wszystkie młodsze bity zmienią się na zera (przykład 0111  $\rightarrow$  1000).

Tabela 2: Prawdopodobieństwa zmian bitów z zera na jedynekę

Bit	3	2	1	0
Prawdopodobieństwo	0,0625	0,125	0,25	0,5

Rozdzielność prawdopodobieństw pozwala na wyznaczenie sygnału wyjściowego poprzez sumę logiczną zmian z zera na jedynkę na pożądanych bitach. Np. uzyskanie wypełnienia 0,75 odbywa się przez generowanie sygnału na dwóch najmłodszych bitach. Do sterownia wymagane jest utworzenie sterownika będącego maską bitową. Odbywa się to poprzez odwrócenie kolejności bitów licznika ułamka o mianowniku  $2^r$ , gdzie  $r$  jest rozdzielczością bitową. Przykładowo: użyta w poprzednim przykładzie wartość 0,75 dla rozdzielczości 4-bitowej to ułamek 12/16, czyli w zapisie binarnym 1100. Po odwróceniu kolejności bitów uzyska się 0011, czyli sprawdzanie dwóch najmłodszych bitów.

Wyliczenie wartości wyjściowych może odbywać się poprzez prostą operację logiczną:

$\sim ((\sim counter) \& (counter+1) \& driver)$

gdzie:

*counter* – zmienna licznika,

*driver* – maska / sterownik.

Wy tłumaczenie:

To co było zerem przed inkrementacją i jest jedynką po inkrementacji i jednocześnie jest bitem, który należy brać pod uwagę. Jeśli na jakiegokolwiek pozycji będzie jedynka (suma logiczna wektora bitów), to na wyjściu powinno się otrzymać jedynkę. W przeciwnym wypadku zero.

Algorytm porównujący generowanie przy pomocy generowania sygnałów przy pomocy PWM, oraz poprawionego, zaimplementowanego algorytmu pokazuje Tabela 3. Generowany sygnał dla o rozdzielczości  $r$  bitów może przyjąć  $2^r$  wartości i ma przy tym długość  $2^r-1$  bitów.

Tabela 3: Porównanie kodów źródłowych generatorów

PWM	Poprawiony generator
<pre> module pwm_driver #(parameter R=10) (     input logic clk,     input logic[R-1:0] value,     output logic out,     input logic reset );  logic[R-1:0] counter; wire[R-1:0] next_counter; assign next_counter = counter + 1;  always @(posedge clk) begin     counter &lt;= (reset   &amp;next_counter) ? 0 : next_counter;     out &lt;= counter &lt; value; end  endmodule </pre>	<pre> module led_driver #(parameter R=10) (     input logic clk,     input logic[R-1:0] value,     output logic out,     input logic reset );  logic[R-1:0] counter; wire[R-1:0] driver; wire[R-1:0] next_counter; assign next_counter = counter + 1;  genvar i; generate     for (i = 0; i &lt; R; i=i+1) begin : gen_loop         assign driver[i] = value[R-1-i];     end endgenerate  always @(posedge clk) begin     counter &lt;= (reset    &amp;next_counter) ? 0 : next_counter;     out &lt;=  ((~counter) &amp; next_counter &amp; driver); end  endmodule </pre>

Figury 1 i 2 przedstawiają porównanie generowanych sygnałów dla obu generatorów.

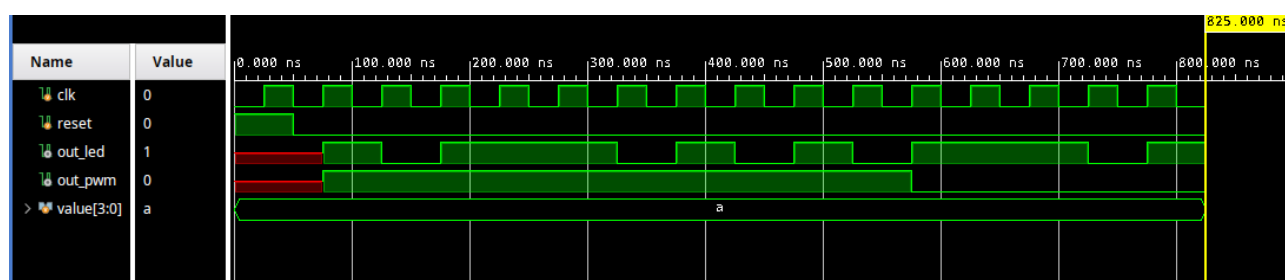


Figura 1: Wykres sygnałów dla wypełnienia 10 przy rozdzielczości 4 bitów

 


Figura 2: Wykres sygnałów dla wypełnienia 12 przy rozdzielczości 4 bitów

## Implementacja

Algorytm zdecydowano się zaimplementować na układzie FPGA na płytce *Mimas A7 Mini*. Z peryferiów przydanych w tym projekcie płytka jest wyposażona w cztery przyciski, osiem monochromatycznych diod led i jedną diodę RGB. W celu prezentacji możliwości generatora zaprogramowano układ o następującej funkcjonalności:

- przycisk 0 – reset układu;
- przycisk 1 – zmniejszanie wartości kanału koloru;
- przycisk 2 – zwiększanie wartości kanału koloru;
- przycisk 3 – przełączanie zmienianego kanału koloru, kolejno:  
*brak, czerwony, zielony, niebieski*;
- diody monochromatyczne – wyświetlanie ośmiu najstarszych bitów wartości;
- dioda RGB – wartość ustawionego koloru.

Film z działania został dołączony do sprawozdania.

Kod z repozytorium z projektem Vivado: <https://github.com/pawel2000pl/VerilogLedDriver>